

Sant eller falskt



Sant



eller



falskt




Med en sluten krets menas att strömmen flyter i en slinga .



Lamporna i en julgransbelysning är seriekopplade



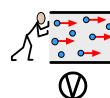
Om man skruvar bort en lampa i julgransbelysningen lyser de andra lamporna..



I en parallellkoppling får alla lampor lika mycket spänning.

Om en parallellkopplad lampa går sönder slöcknar alla lampor

cm g
m² kg

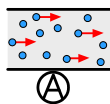

Enheten för elektrisk strömstyrka är ampere.